

Refunda de densiunt:

$$I_{21} = I_{c1} = \dots$$

$$I_{c1} \cdot R_1 - V_{BE2} = 0 \Rightarrow I_{c1} = \frac{V_{BE2}}{R_1} = \frac{0,7}{100} = 7 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow \bar{I}_{21} = 7 \text{ mA}$$

$$V_{im} = V_{EB2} + V_{EB1} + \bar{I}_{c2} R_2 \Rightarrow \bar{I}_{c2} = \frac{V_{im} - 2V_{BE}}{R_2} = \frac{20 - 1,4}{10 \cdot 10^3} = \frac{18,6}{10^4} = 1,86 \text{ mA}$$

$$V_{im} = V_{BE2} + V_{EB1} + V_2 \Rightarrow V_{CE1} = V_{im} - V_{BE2} - V_2 = 16,6 \text{ V}$$

$$V_{im} = V_{CE2} + \bar{I}_{c2} R_2 \Rightarrow V_{CE2} = V_{im} - \bar{I}_{c2} R_2 = 20 - 1,86 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4 \Rightarrow V_{CE2} = 1,4 \text{ V}$$

Amplificator de masoare:

$$V_{im} = \bar{I}_3 (R_3 + R_4) + V_{BE3} + V_2 \Rightarrow \bar{I}_3 = \frac{V_{im} - V_{BE3} - V_2}{R_3 + R_4} = \frac{16,6}{22 \cdot 10^3} \approx 0,75 \text{ mA}$$

$$\bar{I}_{c3} = \bar{I}_{c4} = \frac{\bar{I}_3}{2} = 0,26 \text{ mA}$$

$$V_{CE1} = V_{CE2} = V_{BE1} + V_2 = 2,7 + 0,7 = 3,4 \text{ V}$$

$$V_{im} = \bar{I}_{c7} R_7 + V_{BE8} + \bar{I}_{c7} R_8 \Rightarrow \bar{I}_{c7} = \frac{20 - 0,7}{2,3 \cdot 10^3} = 8,4 \text{ mA} = \bar{I}_{c8}$$

$$\bar{I}_{c5} = \bar{I}_{c6} = \frac{\bar{I}_{c8}}{2} = 4,2 \text{ mA}$$

$$V_{BE7} = 0 \Rightarrow V_{CE7} = V_{CE8} = 2,7 \text{ V}$$

$$V_{CE6} = V_{CE5} = V_{im} - V_{CE8} - \bar{I}_{c5} \cdot R_5 = 5,4 \text{ V}$$

$$V_{R9} = V_{out} + 2V_{BE} = 11,4 \text{ V}$$

$$\bar{I}_{R9} = \frac{V_{R9}}{R_9} = 1,1 \text{ mA}$$

$$\bar{I}_{c9} = \bar{I}_{R9} = 1,1 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{in} - V_{RQ} = 8.6V$$

→ ERS:

$$I_{CD} = I_{out} = \frac{V_{out}}{R_{load}} = \frac{10}{400} = 25 \text{ mA}$$

$$V_{CE_{10}} = V_{in} - V_{out} = 10V$$

$$V_{E_H} = V_{E_{ID}} - V_{AE} = 9,9V$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C10}}{\beta_1} = 0.25 \text{ mA}, \beta = 100$$

Protektif:

$2_{12}, 2_{11}$ functionari in blocuri \Rightarrow

$$1) I_{C12} = I_{C14} = 0 \text{ A}$$